

●低周波アンプの確認

LPFのカットオフ周波数が約3kHzになるように調整
Tノッチ回路は今回パスした
TDA2611が無かったので、LM386で代用
低周波アンプの電源を12Vに統一

