



- 浮遊Cにより感度勾配は避けられない (NHKのラジオ技術教科書に理由明示あり)
- diode検波能率が90%台後半なので、数パーセントはRFが漏れでくる。
- L3, L4の接続向きは過発振しない向きにする。
- C1を大きくすると低域強調されるので、適切な値で。