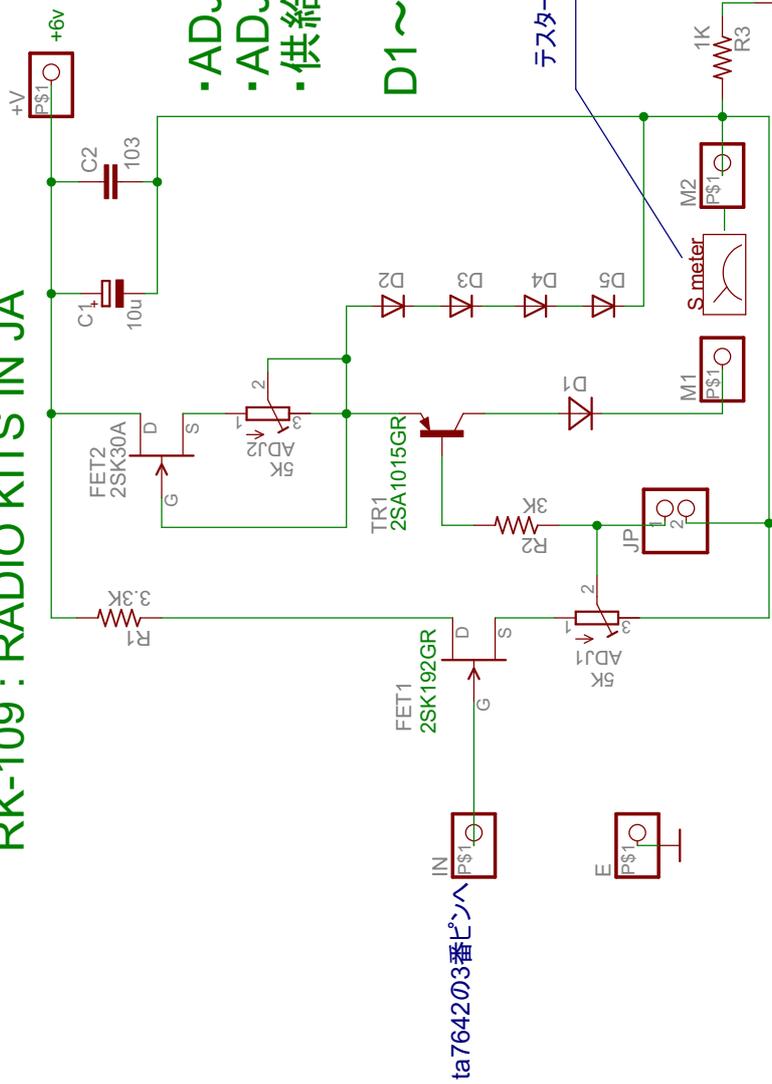


s meter for decremental agc  
 RK-109 : RADIO KITS IN JA



- ADJ2で振れ量調整
- ADJ1でゼロ点側あわせ
- 供給電圧変更時にはR1, ADJ2値変更

D1~D5 : 1S1588等

テスターの電流レンジで確認

・[信号強度増 ⇒ AGC電圧下がる]ラジオ用

例えは TA7642.

- ・テスター等で電圧変化が確認できる回路なこと
- ・メーターは100uA ~ 500uAのこと
- ・JP 端子は、100uAメーター使用時のフルスケールあわせ（短絡時にフルスケールあわせ）