

開発基板一覧

2020/Dep/20nd

基板
ナンバー

基板内容

特徴

頒布金額(1枚)

RK-01	LCD式ラジオ周波数表示器	SC3610	300
RK-02	PIC式ラジオ周波数表示器	JH4ABZ式	510
RK-03	LC7265 ラジオ周波数表示器	LC7265式	
RK-04	AMトランスミッター6TR基板	トランスレス変調	450
RK-05	マイクコンプレッサー基板(SSM2166)	SSM2166	510
RK-06	7石トランスミッター基板	トランスレス変調	450
RK-07	455kHzマーカーク基板	トランジスタ方式	450
RK-08	ダイレクトコンバージョン基板	TA7320	510
RK-09	12BE6トランスミッター 基板	12.6V用	450
RK-10	100KCマーカーク基板 Ver2	twin-osc	450
RK-11	1R5トランスミッター基板	12V用	510
RK-12	LA1600ラジオ基板	BFO回路あり	510
RK-13	AMトランスミッター(MC1496) 基板	中波用	510
RK-14	マイクコンプレッサー基板(NJM2783)	compメーター回路内蔵	510
RK-15	マイクコンプレッサー基板(TA2011S)	compメーター回路内蔵	510
RK-16	AMエキサイター基板 (7MHz等アマチュア無線用)	MC1496	510
RK-17	AM/SSB ラジオ基板 (TA7613)	80m,40m向け。プロダクト外検波(TA7320)	510
RK-18	ダイレクトコンバージョン基板	MC1496,TDA2611	510
RK-19	DSB波発生基板(調整用道具)	MC1496. 移相発振によりトーン	510
RK-20	HF/VHF AM受信基板 (Sメーター)	TDA1072	510

DSBも生成可能

RK-21	周波数カウンター(ラジオカウンター兼用)	M54821P	360
RK-22	ダイレクトコンバージョン受信基板	NE612,MAX295	510
RK-23	3A5 ワイヤレスマイク基板	3A5	510
RK-24	ツートーン信号発生 基板	NE612	510
RK-25	HF/VHF AM/SSB受信基板 (Sメーター対応)	50MHz向け。プロダクト外検波(TA7320)	510
RK-26	AMワイヤレスマイク	NE612+LM386. 中波~HF	510
RK-27	HF AM受信基板 (LA1247)	HF向け。LA1247	400
RK-28	マイクコンプレッサー基板 (SL6270)	compメーター回路内蔵	510
RK-29	ダイレクトコンバージョン受信基板	MC1496,MAX295	510
RK-30	455kHzマーカーク基板 (NE612)	tone (600hz)	480
RK-31	3A5 ワイヤレスマイク基板 (FM)	3A5,1T4.	510
RK-32	3A5 ワイヤレスマイク基板 (FM,1tube))	3A5.	510
RK-33	小型スーパーラジオ基板 中波	LA1600+LM386	350
RK-34	小型スーパーラジオ基板 中波	TDA1072+LM386	410
RK-35	S042P 短波 TX	S042P+LM386. 短波~HF	510
RK-36	dsb-trx 基板	NE612, input 130mW	610
RK-36v2	dsb-trx 基板 ver2 (final 追加版)	NE612, input 800mW	610
RK-37	TA7358 ワイヤレスマイク実験基板 (DSB,AM)	純粹に実験用	終了
RK-38	小型スーパーラジオ基板 中波	TA2003+LM386	350
RK-39	TA7358 ワイヤレスマイク基板 (DSB,AM)	工夫した回路	410
RK-40	in-take 基板		

0.5~60MHz

RK-41	ダブルスーパー	NE612+TDA1072	610
RK-42	100kHz マーカー: 真空封印型水晶振動子		500
RK-43	LA1135 ラジオ基板 (AM/SSB)	LA1135+TA7310	610
RK-44	3石+LM386 ラジオ基板	oscコイルはサトー電気	530
RK-45	TA7320 ワイヤレスマイク基板 (DSB,AM)		480
RK-46	超再生式受信機 基板 タイプA (ベース接地)	50~150MHz	420
RK-47	スピーチプロセッサ	AF クリッパ	420
RK-48	超再生式受信機 基板 タイプB (エミッター接地)	50~150MHz	420
RK-49	LA1600 ラジオ基板 (短波:ミニサイズ)	BFO回路有り:RF AMP無し	420
RK-50	ダイレクトコンバージョン NE612 MINI	初心者向け	380
RK-51	FMワイヤレスマイク	水晶発振式	530
RK-52	SN16913 TX (QRP) AM /DSB	input 0.3W ,MIC-COMP オンボード	530
RK-53	crystal converter	NE612+2SK192	480
RK-54	LA1600 ラジオ基板 (短波:ミニサイズ)	BFO回路有り:RF AMPあり	540
RK-55	CA3028 TX (HF)	DSB /AM	480
RK-56	AN829 COMP		520
RK-57	ダブルスーパー LA1600	BFO回路有り:RF AMPあり	680
RK-58	AM-TRX (RX:超再生式検波、 TX :NE612)	AM/DSB両用。6m/10m。	620
RK-59	超再生式検波	MAX295でLPF	620
RK-60	ダブルスーパー LA1600 (他励)	他励式 :RJX-601並感度	690

RK-61	ダブルスーパー II TDA1072+CA3028	NE612+CA3028+TDA1072	690
RK-61B	ダブルスーパー II TDA1072+CA3028	NE612+CA3028+TDA1072	690
RK-62	SL1641-TX (LC発振)	AM/DSB	550
RK-63	AM/SSB ラジオ基板 (TA7613)	TA7613+CA3028	600
RK-64	AF-BPF	MAX295でLPF	460
RK-65	QRP-TX (AM/DSB) NE612	50MHz 0.4w	550
RK-66	S042P-TX 6m (AM/DSB)	50MHz 0.4w	550
RK-67	同期検波ラジオ (トランジスタ3石+同期検波)	中波用	580
RK-68	ne555 tx	AM変調 実験基板	
RK-68v2	ne555 tx (改良版)	PWM ワイヤレスマイク:中波	500
RK-69	ta7613 ラジオ 中波	ワンチップラジオ	400
RK-70	DSB波発生基板(調整用道具)	NE612	500
RK-71	ダブルスーパー TDA1572	AM/SSB受信, air band	800
RK-72	455kHzマーカー基板 (TA7320)	tone (600hz)	550
RK-73	LA1600+6AK5	7~8V駆動	500
RK-74	TDA1072+12AU7	13V駆動	500
RK-75	MIC-AMP 2SK192	2sk192+6ak5	480
RK-76	ダイレクトコンバージョン受信機 (SN16913)	SN16913+MAX295	550
RK-77	AMトランシーバー基板(TX dbmはNE612)	入力1W .受信感度はRJX-601並	850
RK-78	AMトランスミッター(中波) AN612基板	AN612	500
RK-79	MIC-AMP 2SK30	2SK30+6AK5	500
RK-80	高感度レフレックスラジオ	(2SC1815+TA7368)	500

サトー電気のための扱い

上級向け

OSCコイルは自作

サトー電気のための扱い

50MHzで作動確認

RK-81	LA1260ラジオ 中波		500
RK-82	MIC-AMP :2SK170	2SK170+6AK5	500
RK-83	SL1641-TX (水晶発振) 50MHz AM送信基板	AM/DSB 切替はVR調整にて	550
RK-84	RFスピーチ プロセッサー	SL1641,TA7061AP	680
RK-85	LM3028 TX qrp (HF)	AM/DSB	580
RK-86	MIC-AMP :2SK30 12AU7	12.6V駆動	560
RK-87	audio peak filter (CW用)	bpf+lpf	500
RK-88	ラジオカウンター向け 電源基板	AC6.3V入力。	400
RK-89	AMトランシーバー基板(TX dbmはSL1641)	1入力1W .受信感度はRJX-601並	700
RK-90	プロダクト検波ut	CA3028 IF=455khz	450
RK-91	CA3028 DC-RX	7MHz帯	500
RK-92	ever-599 type 予定	cw用 af filter	
RK-93	イコライザー付き mic-comp	TA2011,LA3607	600
RK-94a	ストレートラジオ	TA7642 +LM386	350
RK-95	RFスピーチ プロセッサー typeB		500
RK-96a	7MHz AM 小型トランシーバー	NE612. input 600mW	500
RK-97a	BF0 基板	ssbの簡易復調向け	350
RK-98	TA7310 AMワイヤレスマイク	国産ICでワイヤレスマイク	500
RK-99	455マーカ TA7310		480
RK-100	7MHz AM トランシーバー基板(LA1600)	53mm X 70mmのサイズ	480

50MHzで作動確認

RK-101	2球式 ワイヤレスマイクPCB	12AU7+6BE6	520
RK-102	MIC-AMP :12SQ7	GT管のマイクアンプ	520
RK-103	ta7642 tone(6AK5)	真空管式トーンコントロール	500
RK-104	ta7642短波	mixerにne612	500
RK-105	短波LA1260受信機 (AM/SSB)	BFO回路有り: RF AMP無し	480
RK-106	one shot beep		350
RK-106v2	one shot beep (lm386 on board)		350
RK-107	パワコンノイズ対策 TRAP		100
RK-108	power meter	100mW	
RK-109	S meter : down agc		250
RK-110	TA7061 AF スピーチプロセッサー		400
RK-111	2球式 ワイヤレスマイク	6DJ8+6BE6	630
RK-112	ROGER BEEP	スタンパー ビー	400
RK-113	S meter : up agc		
RK-114	9石ラジオ	オールトランジスタ	
RK-115	MIC-AMP(6BA6)	真空管(3球)のマイクアンプ	
RK-116	2球式 ワイヤレスマイク	6SN7+6SA7	
RK-117	MIC-AMP 12AU7 tone controlled	12AU7でトーンコントロール	420
RK-118	同期検波(中波)ラジオ :自励 tda4001		500
RK-119	短波TDA1072受信機 (AM/SSB)	BFO回路有り: RF AMP無し	
RK-120	同期検波(中波)ラジオ :他励 tda4001		
RK-121	tube pcb 3球ワイヤレスマイク	6E2でインジケーター	620

--	--	--	--