

開発基板一覧: 2023 Feb 12th

"RADIO KITS IN JA"で検索

基板ナンバー	基板内容	備考	
RK-01	LCD式ラジオ周波数表示器	SC3610	
RK-02	PIC式ラジオ周波数表示器	JH4ABZ式	
RK-03	NON-PIC ラジオ周波数表示器	LC7265	
RK-04	AMトランスミッター6TR基板	トランスレス変調	
RK-05	マイクコンプレッサー基板 (SSM2166)	ssm2166(バックノイズキャンセル)	
RK-06	7石トランスミッター基板	トランスレス変調	
RK-07	455kHzマーカーク基板 (トランススタ)	tone(600hz)	
RK-08	ダイレクトコンバージョン受信基板	TA7320	
RK-09	12BE6トランスミッター 基板	12.6V用 2球	
RK-10	100KCマーカーク基板 Ver2	twin-osc, tone(600hz)	
RK-11	1R5トランスミッター基板	12V用 1球	
RK-12	LA1600 ラジオ基板 (短波)	BFO回路有り: RF AMPあり	
RK-13	AMトランスミッター基板 (MC1496)	中波用, MC1496	
RK-13B	AMトランスミッター基板 (MC1496)	小型基板, MC1496	
RK-14	マイクコンプレッサー基板 (NJM2783)	compメーター回路内蔵	
RK-15	マイクコンプレッサー基板 (TA2011S)	compメーター回路内蔵	
RK-16	AMエキサイター基板 (HF)	MC1496	DSBもOK
RK-17	AM/SSB ラジオ基板 (TA7613)	80m,40m向け。	ブロード検波
RK-18	ダイレクトコンバージョン受信基板	MC1496,TDA2611,T notch	
RK-19	DSB波発生基板(調整用道具)	MC1496	ダイレクトコンバージョンの調整用
RK-20	HF/VHF AM受信基板 (Sメーター対応)	TDA1072	50MHzで確認済み
RK-21	周波数カウンター(ラジオカウンター兼用)	M54821P	0.5~68MHz
RK-22	ダイレクトコンバージョン受信基板	NE612,MAX295	7MHzで確認済み
RK-23	3A5 ワイヤレスマイク基板 (AM)	3A5	
RK-24	ツートーン信号発生 基板	NE612	
RK-25	HF/VHF AM/SSB受信基板 (Sメーター対応)	50MHz向け。	ブロード検波
RK-26	NE612 中波 TX	NE612+LM386. 中波~HF	DSBもOK
RK-27	LA1247 ラジオ基板 (短波)	LA1247	
RK-28	マイクコンプレッサー基板 (SL6270)	compメーター回路内蔵	
RK-29	ダイレクトコンバージョン受信基板	MC1496,MAX295	
RK-30	455kHzマーカーク基板 (NE612)	tone (600hz)	IFT調整用
RK-31	3A5 ワイヤレスマイク基板 (FM,2tube)	3A5,1T4.	真空管でFMワイヤレスマイク
RK-32	3A5 ワイヤレスマイク基板 (FM,1tube))	3A5.	
RK-33	小型スーパーラジオ基板	LA1600+LM386	33mmx59mm
RK-34	小型スーパーラジオ基板	TDA1072+LM386	33mmx59mm
RK-35	S042P 短波 TX	S042P+LM386. 短波~HF	DSBもOK
RK-35B	S042P TX (80m~6m)	水晶発振/LC発振 両用	50MHzで確認済み
RK-36	dsb-trx 基板	NE612, input 100mW	50MHzで確認済み
RK-36v2	dsb-trx 基板	NE612, input 600mW	
RK-37	TA7358 ワイヤレスマイク実験基板 (DSB,AM)		
RK-38	小型スーパーラジオ基板 中波	TA2003+LM386	
RK-38v2	小型スーパーラジオ基板 sメーター対応中波	TA2003+LM386	sメーター対応
RK-39	TA7358 ワイヤレスマイク基板 (DSB,AM)	工夫した回路	
RK-40	in-take 基板		
RK-41	ダブルスーパー	NE612+TDA1072	50MHzで確認済み
RK-42	100kHz マーカーク: 真空封印型水晶振動子		
RK-43	LA1135 ラジオ基板 (AM/SSB)	LA1135+TA7310	
RK-44	3石+LM386 ラジオ基板	チューニングLED式	キット2P3と互角
RK-45	TA7320 ワイヤレスマイク基板 (DSB,AM)	LM386+TA7320. 中波~HF	

RK-46	超再生式受信機 基板 タイプA	50~150MHz	FCZコイル:エミッター接地
RK-47	AF スピーチプロセッサ	compメーター回路内蔵	
RK-48	超再生式受信機 基板 タイプB	50~150MHz	・ベース接地
RK-49	LA1600 ラジオ基板 (短波:ミニサイズ)	BFO回路有り:RF AMP無し	
RK-50	ダイレクトコンバージョン NE612 MINI	ビギナー向け	7MHzで確認
RK-51	FMワイヤレスマイク	水晶発振式	
RK-52	SN16913 TX (HF) :MIC-COMP	AM /DSB input 0.5W	crtstal osc/vxo
RK-53	crystal converter	NE612+2SK192	NE612でOSC
RK-54	LA1600 ラジオ基板 (短波:ミニサイズ)	BFO回路有り:RF AMPあり	3.5~28MHz
RK-55	CA3028 TX (HF)	AM/DSB	
RK-56	AN829 COMP	玄人向け	
RK-57	ダブルスーパー LA1600	BFO回路有り:RF AMPあり	14~50MHz ダブルスーパー
RK-58	AM-TRX (RXは超再生)	50MHz 0.15W	
RK-59	超再生式検波	MAX295でLPF	27~150MHz
RK-60	ダブルスーパー LA1600	他励式 :RJX-601並感度,BFO	7~140MHz ダブルスーパー
RK-61	ダブルスーパー II TDA1072+CA3028	NE612+CA3028+TDA1072	50MHzで確認済み ダブルスーパー
RK-61B	ダブルスーパー II TDA1072+CA3028	NE612+CA3028+TDA1072	50MHzで確認済み ダブルスーパー
RK-62	SL1641-TX (LC発振)	AM/DSB	LCコイル式
RK-63	AM/SSB ラジオ基板 (TA7613)	TA7613+CA3028	プロダクト検波
RK-64	AF-BPF	MAX295でLPF	混信対策用
RK-65	QRP-TX (AM) NE612	50MHz 0.4w	
RK-66	S042P-TX 6m (AM)	50MHz 0.4w	
RK-67	同期検波ラジオ	中波用	上級向け 同期検波
RK-68	ne555 tx	AM変調 実験基板	
RK-68v2	ne555 tx (改良版)	PWMのワイヤレスマイク	
RK-69	ta7613 ラジオ 中波	ワンチップラジオ	
RK-70	DSB波発生基板(調整用道具)	NE612	
RK-71	ダブルスーパー TDA1572	AM/SSB受信, air band	プロダクト検波:ダブルスーパー
RK-72	455khz マーカー ta7320	ta7320	IFT調整用
RK-73	LA1600+6AK5	6ak5トーンコントロール	
RK-74	TDA1072+12AU7	12au7トーンコントロール	
RK-75	MIC-AMP :2SK192	2sk192+6ak5	
RK-76	ダイレクトコンバージョン SN16913	SN16913+MAX295	
RK-77	50mhz am trx	ne612,ta2011	
RK-78	AM トランスミッター(中波) AN612基板	AN612	日本製ICでは変調波形は最上位
RK-79	MIC-AMP :2SK30	2SK30+6AK5	
RK-80	レフレックスラジオ	1石+TA7368	
RK-81	LA1260ラジオ 中波	LA1260+TA7368	SFU455は2段
RK-81v2	LA1260ラジオ Sメータ	LA1260+TA7368	sメーター対応
RK-82	MIC-AMP :2SK170	2SK170+6AK5	
RK-83	SL1641-TX (水晶発振)	50MHz AM/DSB	
RK-84a	RFスピーチ プロセッサ	SL1641,TA7061AP	crystal filterはサトー電気扱品
RK-85	TA7045(to-99) qrp TX (HF)	TA7045/LM3028 AM/DSB	
RK-86	MIC-AMP :2SK30 12AU7	12.6V駆動	
RK-87	audio peak filter (CW用)	bpf+lpf	
RK-88	ラジオカウンター向け 電源基板	AC6.3V入力。	
RK-89	50mhz am trx	sl1641	
RK-90	プロダクト検波ut	CA3028 IF=455khz	
RK-91	CA3028 DC-RX	7MHz帯	
RK-92	ever-599 typeB	cw用 af filter	
RK-93	イコライザー付き mic-comp	TA2011,LA3607	
RK-94a	ストレートラジオ	TA7642 +LM386	3Vでガンガン鳴る回路

RK-94v2	ストレートラジオ : Sメーター対応	TA7642 +LM386	4.5V~6V
RK-95	RFスピーチ プロセッサ typeB	filter less	群遅延特性レス
RK-95 for KP-12	RFスピーチ プロセッサ typeB filter less	KP-12のリビルト用	
RK-96a	7MHz AM 小型トランシーバー	NE612.	qrper向け
RK-96b	7MHz AM 小型トランシーバー	fcz7s	
RK-97a	BF0 基板	ssbの簡易復調向け	
RK-98	TA7310 AMワイヤレスマイク	国産ICでワイヤレスマイク	
RK-99	455kHzマーカー TA7310		IFT調整用 qrper向け
RK-100	7MHz AM トランシーバー基板 (LA1600)	53mm X 70mmのサイズ	
RK-101	2球式 ワイヤレスマイク	12AU7+6BE6	
RK-102	MIC-AMP :12SQ7	GT管のマイクアンプ	
RK-103	ta7642 tone(6AK5)	真空管式トーンコントロール	
RK-104	ta7642短波	mixerにne612	
RK-105	短波LA1260受信機 (AM/SSB)	BFO回路有り : RF AMP無し	
RK-106	one shot beep		
RK-106v2	one shot beep (lm386 on board)		
RK-107	パワコンノイズ対策 TRAP		
RK-108	power meter	100mW	
RK-109	S meter : decremental agc		
RK-110	TA7061 AF スピーチプロセッサ		
RK-111	2球式 ワイヤレスマイク	6DJ8+6BE6	
RK-112	ROGER BEEP	スタンバイ ビー (アポロ?)	
RK-113	S meter : incremental agc	100uA用	
RK-114	9石ラジオ OTL	オールトランジタでつくるラジオ	
RK-115	S meter : incremental agc	50uA用	
RK-116	GT 2球式 ワイヤレスマイク	6SN7+6SA7	
RK-117	MIC-AMP 12AU7 tone controlled		
RK-118	同期検波(中波)ラジオ :自励 tda4001		同期検波
RK-119	短波TDA1072受信機 (AM/SSB)	with bfo	
RK-120	njm2754m⇒DIP8 pin置換基板		
RK-121	tube pcb 3球ワイヤレスマイク	インジケータ-6E2	
RK-122	Supply for RK95		
RK-123	同期検波UT	CA3028 IF=455khz	同期検波
RK-124	CXA1691 中波ラジオ		
RK-125	njm2754v ⇒DIP8 pin置換基板	サト-電気扱い(総数 1000枚)	
RK-126	njm2754v ⇒SL1641置換基板(PIN8)	総数300枚	
RK-127	LED式 sメーター :LA1600 向け	incremental agc	sメーターの代わりにled 同期検波
RK-128	ta7641 ラジオ	one IC radio : 中波帯	
RK-129	MC1496 トランスミッター	LMC6482+MC1496+2SC1959	
RK-130	RX AMP : FCZ 7mm角	J211 或いは2SK192	3.5MHz~144MHz
RK-131	RF AMP using FCZ136	136kHz プリアンプ	
RK-132	RX AMP : FCZ 10mm角	J211 或いは2SK192	3.5MHz~144MHz
RK-133	ROGER BEEP type2	前鳴り、後鳴り	
RK-134	S meter unit	真空管ラジオのsメーター化	
RK-135	RX AMP(7Sタイプ)	3SK113 (3SK121,3SK129)	3.5MHz~144MHz
RK-136	la1600 ラジオ for 祐徳	7石ラジオケース組込用基板	
RK-137	真空管ラジオ用: 3段平滑回路	真空管ラジオ用: 3段平滑回路	
RK-138	la1260 ラジオ for 祐徳	7石ラジオケース組込用基板	
RK-139	RX AMP(7Sタイプ)	3SK114	3.5MHz~144MHz
RK-140	ラインフィルター	4段 TRAP 100V	
RK-141	RX AMP(7Sタイプ)	2SK439	3.5MHz~144MHz

RK-142	OTL 6石アンプ (6v)	2SC1815+2SA1015	120mW
RK-142v3	OTL 6石アンプ (9v)	nfb追加	250mW
RK-143	TDA1572 7MHz : w55h	w55h	SSBはプロダクト検波UT使用
RK-143v2	TDA1572 7MHz : sfu465	SFU465 3連	SSBはプロダクト検波UT使用
RK-144	TDA1572 7MHz : sfu465	RF なし	SSBはプロダクト検波UT使用
RK-145	TA7642 スーパー for 祐徳	7石ラジオケース組込用基板	
RK-146	3石ラジオ for 祐徳	7石ラジオケース組込用基板	
RK-147	TDA1572 MW RX	中波ラジオ	感度優秀
RK-148	LA1247 ラジオ基板 中波	国産最高峰 tuner IC使用	
RK-149	TWO TONE type2	4558でtone	ssber 向け
RK-150	OTL 6石アンプ type2 (12v)	2SA1359,2SC3422	
RK-151	s meter	incremental agc	
RK-152	audio power 計 (1.5w)	IC利用	LED表示
RK-153	mic amp (OP AMP 741)	超小型	ダイオードクリッパー化可能
RK-154	同期検波基板 :sn16913	IF=455kHz~10.7MHz	
RK-155	am tuner	LA1247	最高クラスのLA1247
RK-156	TA7687 スーパー for 祐徳	7石ラジオケース組込用基板	祐徳むけ第5弾。
RK-157	簡易マイクアンプ	1石式 超小型	ビギナー向け
RK-158	マイク コンプレッサー	tda1054	ビギナー向け
RK-159	ダイレクトコンバージョン	TDA7000	上級向け dc機
RK-160	RX AMP(7Sタイプ)	3sk73	ゲインは11dBほど
RK-161	9石ラジオ OTL	NPO KIT "KIT-9"に適合	npo 向け第一弾
RK-162	AF clipper (4558 +diode)	マイクアンプ基板	ビギナー向け
RK-163	an610 ワイヤレスマイク	松下のAN610使用	上級向け
RK-164	シグナル インジェクター (rf/af)	RFは455kHz。AFは580hz	ラジオ調整向け
RK-165	TA7641同期検波	one IC で復調+低周波増幅(sp)。	
RK-166	TDA1072 ラジオ	NPO KIT "KIT-9"に適合	npo 向け第一弾
RK-167	マイクコンプレッサー (TA2011)	メーターレスで小型化した基板	
RK-168	マイクコンプレッサー (ssm2165)	メーターレスで小型化した基板	comp は25dB上限
RK-168v2	マイクコンプレッサー (ssm2165)	メーターあり基板	comp は25dB上限
RK-169	メーターアンプ	op amp 741式	
RK-170	3band osc 用基板	10mm角で 3バンド	
RK-171	QRP watt meter (max500mW)	LED 10 position	500mW
RK-171v2	QRP watt meter (max200mW)	LED 10 position	200mW
RK-171v3	QRP watt meter (max100mW)	LED 10 position	100mW
RK-172v2	TA2003スーパー for 祐徳	7石ラジオケース組込用基板	
RK-173	bfo基板 (LC 発振)	455kHz	
RK-174	RFスピーチプロセッサ	455kHz	
RK-175	osc バリキャップ用電源基板	真空管ラジオ osc向け:短波微調用	
RK-176	single tube radio (6GH8)	単球ラジオ 第1弾	プリント基板でつくる真空管ラジオ
RK-177	プロダクト検波ut (NE612)	f=456.5kHz CRB455	
RK-178	5石アンプ SEPP	9V時 250mW出力	
RK-179	la1260+6ak5	トーンコントロールに真空管	12v
RK-180	真空管ラジオ用: 3段平滑回路	真空管ラジオ用: 3段平滑回路	両波整流
RK-181	NE612: 同期検波ut	F=2MHz~10MHz	
RK-182	RF スピーチプロセッサ	F=10.7MHz	
RK-182v2	RF スピーチプロセッサ	電源トランス on board	AC100V
RK-183	single tube radio (6AW8)	単球ラジオ 第2弾	プリント基板でつくる真空管ラジオ
RK-184	3石アンプ :SEPP	供給3V用 40mW出力	
RK-185	CA3028 ;同期検波基板	feq = 350kHz~2.8MHz	
RK-186	amp mini用: 3段平滑回路	npoの6ab8 amp用基板	
RK-187	NE612 中波 TX-mini	NE612+LM386. 中波	秋月SK-5にFIT

RK-188	ROGER BEEP 3	リレー搭載タイプ
RK-189	single tube radio (6U8)	単球ラジオ 第3弾
RK-190	3石 x2ch ステレオ sepp	3vのsepp
RK-191	NE612 中波 トランスミッター	all on borad:
RK-192	single tube radio (6GX7)	単球ラジオ 第4弾
RK-193	single tube radio (6EH8)	単球ラジオ 第5弾
RK-194	single tube radio (6KE8)	単球ラジオ 第6弾
RK-195	真空管ラジオ用: 6段平滑回路	6段平滑回路:全波整流
RK-196	headphone amp 12au7	max 220mW
RK-196v2	headphone amp 12au7	max 300mW
RK-197	2石直結 マイクアンプ	ゲイン50dB
RK-198	TWO TONE type3	加算回路のみ
RK-199	平滑回路 :DC12.6V	6段平滑回路
RK-199v3	平滑回路 :DC12.6V	6段平滑回路
RK-200	AMP MINI(6AB8) mini KIT 用:amp基板	6AB8
RK-201	single tube radio (6KT8)	単球ラジオ 第7弾
RK-202	single tube radio (6HG8)	単球ラジオ 第8弾
RK-203	single tube radio (6GS7)	単球ラジオ 第9弾
RK-204	single tube radio (6KZ8)	単球ラジオ 第10弾
RK-205	平滑回路 :BT-0V用	リード S-10用基板
RK-206	ダイレクトコンバージョン受信機	JF10ZL方式 ,DC 12.6V
RK-207	12AU7ヘッドホンアンプ :BASS/TREBLコントロール	2tube, sepp
RK-208	3球式ワイヤレスマイク基板	リード S-10用基板
RK-209	遅延リレー ユニット	NE555: 遅延max330秒
210	NE612 中波 トランスミッター	TR式OSC
211	CW	
RK-212	headphone amp :power indicator	LED 10 position
RK-213	12.6vで聴く真空管ラジオ	12ba6.12av6/tba820
215	12av6 headphone amp :led indicator	
	12AU7 MIC	
	SN16913 プロダクト検波基板	
	2 tubes direct conversion+ ssm2165	
	two tube radio (6U8+6DK6)	弐球ラジオ 第1弾
	2 IC COMP	
	3球式 プロダクト検波/包絡線検波	
	tda1220	
	ardf	
	ssb generator	
	サトー電気にて75種類ほど扱い中	
	TA7640	7石ラジオケース組込用基板

プリント基板でつくる真空管ラジオ

プリント基板でつくる真空管ラジオ

プリント基板でつくる真空管ラジオ

プリント基板でつくる真空管ラジオ

dc13v

dc15.5v

小型サイズ

プリント基板でつくる真空管ラジオ

プリント基板でつくる真空管ラジオ

プリント基板でつくる真空管ラジオ

プリント基板でつくる真空管ラジオ

250mW output

250mW output