

基板ナンバー	基板内容	備考	
RK-01	LCD式ラジオ周波数表示器	SC3610	
RK-02	PIC式ラジオ周波数表示器	JH4ABZ式	
RK-03	NON-PIC ラジオ周波数表示器	LC7265	
RK-04	AMトランスミッター6TR基板	トランスレス変調	
RK-05	マイクコンプレッサー基板 (SSM2166)	ssm2166(バックノイズキャンセル)	
RK-06	7石トランスミッター基板	トランスレス変調	
RK-07	455kHzマーカーク基板 (トランジスタ)	tone(600hz)	
RK-08	ダイレクトコンバージョン受信基板	TA7320	
RK-09	12BE6トランスミッター 基板	12.6V用 2球	
RK-10	100KCマーカーク基板 Ver2	twin-osc, tone(600hz)	
RK-11	1R5トランスミッター基板	12V用 1球	
RK-12	LA1600 ラジオ基板 (短波)	BFO回路有り:RF AMPあり	
RK-13	AMトランスミッター基板 (MC1496)	中波用, MC1496	
RK-13B	AMトランスミッター基板 (MC1496)	小型基板, MC1496	
RK-14	マイクコンプレッサー基板 (NJM2783)	compメーター回路内蔵	
RK-15	マイクコンプレッサー基板 (TA2011S)	compメーター回路内蔵	
RK-16	AMエキサイター基板 (HF)	MC1496	DSBもOK
RK-17	AM/SSB ラジオ基板 (TA7613)	80m,40m向け。	プロダクト検波
RK-18	ダイレクトコンバージョン受信基板	MC1496,TDA2611,T notch	
RK-19	DSB波発生基板(調整用道具)	MC1496	ダイレクトコンバージョンの調整用
RK-20	HF/VHF AM受信基板 (Sメーター対応)	TDA1072	50MHzで確認済み
RK-21	周波数カウンター(ラジオカウンター兼用)	M54821P	0.5~68MHz
RK-22	ダイレクトコンバージョン受信基板	NE612,MAX295	7MHzで確認済み
RK-23	3A5 ワイヤレスマイク基板 (AM)	3A5	
RK-24	ツートーン信号発生 基板	NE612	
RK-25	HF/VHF AM/SSB受信基板 (Sメーター対応)	50MHz向け。	プロダクト検波
RK-26	NE612 中波 TX	NE612+LM386. 中波~HF	DSBもOK
RK-27	LA1247 ラジオ基板 (短波)	LA1247	
RK-28	マイクコンプレッサー基板 (SL6270)	compメーター回路内蔵	
RK-29	ダイレクトコンバージョン受信基板	MC1496,MAX295	
RK-30	455kHzマーカーク基板 (NE612)	tone (600hz)	
RK-31	3A5 ワイヤレスマイク基板 (FM,2tube)	3A5,1T4.	
RK-32	3A5 ワイヤレスマイク基板 (FM,1tube))	3A5.	
RK-33	小型スーパーラジオ基板	LA1600+LM386	33mmx59mm
RK-34	小型スーパーラジオ基板	TDA1072+LM386	33mmx59mm
RK-35	S042P 短波 TX	S042P+LM386. 短波~HF	DSBもOK
RK-35B	S042P TX (80m~6m)	水晶発振/LC発振 両用	50MHzで確認済み
RK-36	dsb-trx 基板	NE612, input 100mW	50MHzで確認済み

RK-36v2	dsb-trx 基板	NE612, input 600mW	
RK-37	TA7358 ワイヤレスマイク実験基板 (DSB,AM)		
RK-38	小型スーパーラジオ基板 中波	TA2003+LM386	
RK-38v2	小型スーパーラジオ基板 sメーター対応 中波	TA2003+LM386	sメーター対応
RK-39	TA7358 ワイヤレスマイク基板 (DSB,AM)	工夫した回路	
RK-40	in-take 基板		
RK-41	ダブルスーパー	NE612+TDA1072	50MHzで確認済み
RK-42	100kHz マーカー: 真空封印型水晶振動子		
RK-43	LA1135 ラジオ基板 (AM/SSB)	LA1135+TA7310	
RK-44	3石+LM386 ラジオ基板	チューニングLED式	キット2P3と互角
RK-45	TA7320 ワイヤレスマイク基板 (DSB,AM)	LM386+TA7320. 中波~HF	
RK-46	超再生式受信機 基板 タイプA	50~150MHz	FGZコイル:エミッター接地
RK-47	AF スピーチプロセッサ	compメーター回路内蔵	
RK-48	超再生式受信機 基板 タイプB	50~150MHz	・ベース接地
RK-49	LA1600 ラジオ基板 (短波:ミニサイズ)	BFO回路有り:RF AMP無し	
RK-50	ダイレクトコンバージョン NE612 MINI	ビギナー向け	7MHzで確認
RK-51	FMワイヤレスマイク	水晶発振式	
RK-52	SN16913 TX (HF):MIC-COMP	AM /DSB input 0.5W	crtstal osc/vxo
RK-53	crystal converter	NE612+2SK192	NE612でOSC
RK-54	LA1600 ラジオ基板 (短波:ミニサイズ)	BFO回路有り:RF AMPあり	3.5~28MHz
RK-55	CA3028 TX (HF)	AM/DSB	
RK-56	AN829 COMP	玄人向け	
RK-57	ダブルスーパー LA1600	BFO回路有り:RF AMPあり	14~50MHz ダブルスーパー
RK-58	AM-TRX (RXは超再生)	50MHz 0.15W	
RK-59	超再生式検波	MAX295でLPF	27~150MHz
RK-60	ダブルスーパー LA1600	他励式 :RJX-601並感度,BFO	7~140MHz ダブルスーパー
RK-61	ダブルスーパー II TDA1072+CA3028	NE612+CA3028+TDA1072	50MHzで確認済み ダブルスーパー
RK-61B	ダブルスーパー II TDA1072+CA3028	NE612+CA3028+TDA1072	50MHzで確認済み ダブルスーパー
RK-62	SL1641-TX (LC発振)	AM/DSB	LCコイル式
RK-63	AM/SSB ラジオ基板 (TA7613)	TA7613+CA3028	プロダクト検波
RK-64	AF-BPF	MAX295でLPF	混信対策用
RK-65	QRP-TX (AM) NE612	50MHz 0.4w	
RK-66	S042P-TX 6m (AM)	50MHz 0.4w	
RK-67	同期検波ラジオ	中波用	上級向け
RK-68	ne555 tx	AM変調 実験基板	
RK-68v2	ne555 tx (改良版)	PWMのワイヤレスマイク	
RK-69	ta7613 ラジオ 中波	ワンチップラジオ	
RK-70	DSB波発生基板(調整用道具)	NE612	
RK-71	ダブルスーパー TDA1572	AM/SSB受信, air band	プロダクト検波:ダブルスーパー
RK-72	455khz マーカー ta7320	ta7320	

RK-73	LA1600+6AK5	6ak5トーンコントロール
RK-74	TDA1072+12AU7	12au7トーンコントロール
RK-75	MIC-AMP :2SK192	2sk192+6ak5
RK-76	ダイレクトコンバージョン SN16913	SN16913+MAX295
RK-77	50mhz am trx	ne612,ta2011
RK-78	AMトランスミッター(中波) AN612基板	AN612
RK-79	MIC-AMP :2SK30	2SK30+6AK5
RK-80	レフレックスラジオ	1石+TA7368
RK-81	LA1260ラジオ 中波	LA1260+TA7368
RK-81v2	LA1260ラジオ Sメーター	LA1260+TA7368
RK-82	MIC-AMP :2SK170	2SK170+6AK5
RK-83	SL1641-TX (水晶発振)	50MHz AM/DSB
RK-84a	RFスピーチ プロセッサー	SL1641,TA7061AP
RK-85	TA7045(to-99) qrp TX (HF)	TA7045/LM3028 AM/DSB
RK-86	MIC-AMP :2SK30 12AU7	12.6V駆動
RK-87	audio peak filter (CW用)	bpf+lpf
RK-88	ラジオカウンター向け 電源基板	AC6.3V入力。
RK-89	50mhz am trx	sl1641
RK-90	プロダクト検波ut	CA3028 IF=455khz
RK-91	CA3028 DC-RX	7MHz帯
RK-92	ever-599 typeB	cw用 af filter
RK-93	イコライザー付き mic-comp	TA2011,LA3607
RK-94a	ストレートラジオ	TA7642 +LM386
RK-94v2	ストレートラジオ : Sメーター対応	TA7642 +LM386
RK-95	RFスピーチ プロセッサー typeB	filter less
RK-95 for KP-12	RFスピーチ プロセッサー typeB filter less	KP-12のリビルト用
RK-96a	7MHz AM 小型トランシーバー	NE612.
RK-96b	7MHz AM 小型トランシーバー	fcz7s
RK-97a	BF0 基板	ssbの簡易復調向け
RK-98	TA7310 AMワイヤレスマイク	国産ICでワイヤレスマイク
RK-99	455マーカ TA7310	
RK-100	7MHz AM トランシーバー基板(LA1600)	53mm X 70mmのサイズ
RK-101	2球式 ワイヤレスマイク	12AU7+6BE6
RK-102	MIC-AMP :12SQ7	GT管のマイクアンプ
RK-103	ta7642 tone(6AK5)	真空管式トーンコントロール
RK-104	ta7642短波	mixerにne612
RK-105	短波LA1260受信機 (AM/SSB)	BFO回路有り:RF AMP無し
RK-106	one shot beep	
RK-106v2	one shot beep (lm386 on board)	

SFU455は2段

Sメーター対応

crystal filterはサトー電気扱品

3Vでガンガン鳴る回路

4.5V~6V

qrper向け

qrper向け

RK-107	パワコンノイズ対策 TRAP	
RK-108	power meter	100mW
RK-109	S meter : decremental agc	
RK-110	TA7061 AF スピーチプロセッサ	
RK-111	2球式 ワイヤレスマイク	6DJ8+6BE6
RK-112	ROGER BEEP	スタンバイ ビー (アポロ?)
RK-113	S meter : incremental agc	
RK-114	9石ラジオ	オールトランジタでつくるラジオ
RK-115	S meter : incremental agc	type2
RK-116	GT 2球式 ワイヤレスマイク	6SN7+6SA7
RK-117	MIC-AMP 12AU7 tone controlled	
RK-118	同期検波(中波)ラジオ :自励 tda4001	
RK-119	短波TDA1072受信機 (AM/SSB)	with bfo
RK-120	njm2754m⇒DIP8 pin置換基板	
RK-121	tube pcb 3球ワイヤレスマイク	インジケータ-6E2
RK-122	Supply for RK95	
RK-123	同期検波UT	CA3028 IF=455khz
RK-124	CXA1691 中波ラジオ	
RK-125	njm2754v ⇒DIP8 pin置換基板	サトー電気扱い(総数 1000枚)
RK-126	njm2754v ⇒SL1641置換基板(PIN8)	総数300枚
RK-127	LED式 sメーター :LA1600 向け	incremental agc
RK-128	ta7641 ラジオ	one IC radio : 中波帯
RK-129	MC1496 トランスミッター	LMC6482+MC1496+2SC1959
RK-130	LCM7555 TX	PWMのワイヤレスマイク
RK-131	RF AMP using FCZ136	サトー電気扱い中
RK-132	RX AMP : FCZコイル向け	J211 或いは2SK192
RK-133	ROGER BEEP type2	前鳴り、後鳴り
RK-134	S meter unit	真空管ラジオのsメーター化
	la1600 ラジオ for 祐徳	
	RF speech processor	455kHz
137	ROGER BEEP : NASA	
	RX AMP(7Sタイプ)	
	MIC-AMP(6BA6)	3球
	同期検波ut sn16913	
	サトー電気にて60種類ほど扱い中	
	handy tokey at 50MHz A3	ta7687

準備中